

# Angry Birds in Real Life or how I stopped worrying and love the 555-timer


Eksamensprojekt

Fag: Teknik A Design og Produktion

Klasse: Design og produktion TK 1

Udarbejdet af: Simon Tarnow, Daniel Laporte og Christoffer Rasmussen

13. maj 2017

 

# Indhold

<b>1 Læsevejledning</b>	<b>5</b>
1.1 Afsnit . . . . .	5
1.2 Bilag . . . . .	5
1.3 Kilder . . . . .	5
1.3.1 Websider . . . . .	5
1.3.2 Bøger og skrifter . . . . .	5
<b>2 Projektbeskrivelse</b>	<b>6</b>
2.1 Problemanalyse . . . . .	6
2.2 Problemformulering . . . . .	6
2.3 Projektafgrænsning . . . . .	6
2.4 Overordnede produktkrav . . . . .	8
2.5 Tidsplan for projektet . . . . .	9
<b>3 Overordnet løsningsforslag</b>	<b>9</b>
3.1 Gauss-kanon . . . . .	9
3.1.1 Magnetisk løb . . . . .	10
3.1.2 Magnetisk aftrækker . . . . .	11
3.2 Elastik-kanon . . . . .	11
3.3 Valg af overordnet løsning . . . . .	12
<b>4 Samlet kredsløb</b>	<b>13</b>
4.1 Hastighedsmåler . . . . .	13
4.2 Farve sensor . . . . .	13
4.3 Controller . . . . .	13
4.4 Motorkontrol . . . . .	13
<b>5 Retningsregulerende kreds</b>	<b>14</b>
5.1 Komponenter . . . . .	14
5.1.1 N-Channel power MOSFET - F12N10L . . . . .	14
5.1.2 Stepper motor - RS191-8328 . . . . .	15
5.1.3 Arduino . . . . .	15
5.2 Teori . . . . .	15
5.2.1 MOSFET . . . . .	15
5.2.2 Stepper motor . . . . .	16
5.3 Test . . . . .	16
<b>6 Hastighedsregulerende kreds</b>	<b>17</b>
6.1 Komponenter . . . . .	18
6.2 Lego 9 V DC motor . . . . .	18
6.3 Arduino . . . . .	18
6.4 Dual H-bridge motor driver - L293D . . . . .	18
6.5 Teori . . . . .	18
6.5.1 H bridge . . . . .	18
6.6 Test . . . . .	19

<b>7 Hastighedsmåler</b>	<b>19</b>
7.1 Komponenter . . . . .	21
7.1.1 IR afsender diode - L-34F3BT . . . . .	21
7.1.2 IR modtager diode - BPW 34 FA . . . . .	21
7.1.3 555 timer - NE555P . . . . .	22
7.1.4 Signal invertering - HEF4001B . . . . .	22
7.2 Teori . . . . .	23
7.2.1 Benyttelse af diode som variabel spænding . . . . .	23
7.2.2 Nor-gate . . . . .	23
7.2.3 Hastighedsmålingsmetoder . . . . .	23
7.3 Beregninger . . . . .	24
7.3.1 555 timer modstande . . . . .	24
7.3.2 Bestemmelse af modstande for peak-detektoren . . . . .	25
7.4 Test . . . . .	25
7.4.1 Afsender dioden . . . . .	26
7.4.2 Modtager dioden . . . . .	28
<b>8 Controller</b>	<b>29</b>
8.1 Komponenter . . . . .	29
8.2 Teori . . . . .	29
<b>9 Display</b>	<b>30</b>
9.1 LCD-kredsløb . . . . .	30
9.1.1 LCD setup . . . . .	30
9.2 Teori . . . . .	30
9.2.1 LiquidCrystal library . . . . .	30
9.3 Komponenter . . . . .	31
9.3.1 Arduino . . . . .	31
9.3.2 LCD display . . . . .	31
9.4 Test . . . . .	32
<b>10 Ladningssensor</b>	<b>33</b>
10.1 Komponenter . . . . .	34
10.1.1 BPW21 - Fotodiode . . . . .	34
10.1.2 LED - RGB WHITE DIFFUSED LENS COMMON CATHODE . . . . .	35
10.1.3 NPN transistor . . . . .	35
10.1.4 OP Amp - MCP601 . . . . .	36
10.2 Teori . . . . .	36
10.2.1 OP Amp . . . . .	36
10.2.2 Analog input til registrering af farve . . . . .	38
10.3 Beregninger . . . . .	38
10.3.1 Modstanden af LED . . . . .	38
10.3.2 OPAMP modstande . . . . .	39
10.4 Test . . . . .	41

<b>11 Arduinoen</b>	<b>42</b>
11.1 Analog inputs og outputs (PWM) . . . . .	42
11.2 Digital inputs og outputs . . . . .	43
11.3 I2C - Synkroniseret kommunikation . . . . .	43
<b>12 Fremstilling</b>	<b>43</b>
12.1 Projekttiler . . . . .	43
12.2 Fumlebræt-modeller . . . . .	43
12.3 PCB - fremstilling . . . . .	44
12.3.1 Kemisk fremstilling . . . . .	44
12.3.2 Problemer med printboards . . . . .	44
12.4 Endelige prototype . . . . .	45
<b>13 Slut afprøvning</b>	<b>45</b>
<b>14 Videreudvikling</b>	<b>45</b>
<b>15 Prisliste</b>	<b>45</b>
15.1 Produktionsomkostninger . . . . .	45
15.2 Estimering af udsalgspris . . . . .	46
15.3 Konkurrencedygtighed . . . . .	46
<b>16 Konklusion</b>	<b>47</b>
<b>17 Evaluering</b>	<b>47</b>
<b>Referencer</b>	<b>47</b>
<b>A Samlet kredsløb</b>	<b>50</b>
<b>B Endelig prototype - kredsløb</b>	<b>51</b>
<b>C Endelig prototype - kanonkonstruktion</b>	<b>52</b>
<b>D PCB artwork til hastighedsensor</b>	<b>53</b>
<b>E PCB artwork til arduino shield</b>	<b>54</b>
<b>F Fumlebrætmodel anden del</b>	<b>55</b>
<b>G Program til Arduino</b>	<b>56</b>
<b>H Logbog</b>	<b>56</b>

# 1 Læsevejledning

## 1.1 Afsnit

Overordnede afsnit inklusiv produkt-blokke-afsnit gives et nummer højere end tidligere overordnede afsnit. Alle underafsnit markeres med det overordnede nummer til det afsnit det tilhører med en punktum-indeksering som fungerer hierarkisk. Så f.eks. afsnit ”Projektbeskrivelse” vil blive markeret med ”2”. Hvor deraf et underafsnit som ”Problemanalyse” vil blive markeret ”2.1”. Afsnit der er sideordnede med ”Problemanalyse” og underordnede med ”Projektbeskrivelse” vil så blive markeret ”2.2”, ”2.3”, ”2.4” etcetera.

## 1.2 Bilag

Bilag er til forskel fra normale afsnit i rapporten angivet med et stort bogstav i titlen, således at hvis det skrives ”Se i bilag A” vides det at man skal se sidst i vores indholdsfortegnelse hvor der er et bilag indikeret med A i begyndelse. I PDF-format kan man trykke på references for at blive taget direkte til bilaget. Jo større i omfang bilagene er desto senere i rapporten placeres de. Så blandt vores sidste bilag er programkoden til arduinoen og vores logbog.

## 1.3 Kilder

Kilderne er nummereret efter alfabetisk rækkefølge. Kilder er refereret til i teksten ved at de er nummereret og med kantede parenteser som f.eks. [1]. Kilderne kan klikkes på i PDF-format for at blive taget til kilden direkte til litteraturlisten. Der refereres forskelligt afhængig af hvilken type kilde det er:

### 1.3.1 Websider

Først indikeres firmaet eller forfatteren af kilden, dernæst overskriften på afsnittet kilden har. Derefter er der et hyperlink til URL med angivelse af dato sidst set. Til websider, som ikke er links til datablade, gives der kort kildekritik.

[Forfattere]. [Overskift]. URL: [link] ([dato sidst set]). [Kildekritik]

### 1.3.2 Bøger og skrifter

For bøger og andre skrifter. Indikeres først forfattere, derefter titlen på værket, efterfulgt af forlagets adresse og forlaget. Der knyttes evt. noter til værket så som hvilke sider vi har benyttet.

[Forfattere]. [Titel]. [Forlag adresse]: [Forlag]. [Noter]

## 2 Projektbeskrivelse

### 2.1 Problemanalyse

I det moderne samfund bliver TV og iPads mere og mere inddraget i børns opvækst. Ifølge en undersøgelse af Northwestern University - Center of Human Development<sup>1</sup>, er 27% af alle amerikanske familier *media-centric*, hvilket betyder at disse familier benytter en stor del af deres tid foran en digital skærm af en eller anden form, dette indebærer også deres børn.

På trods af denne gængse tendens for IT-brug, udviser forældre en generel nervøsitet vedrørende konsekvenserne af børn (under 8 år) forbrug af digitale medier, herunder specielt computerspil. Ifølge undersøgelsen af Northwestern University, er forældre mest af alt nervøse om børns fysiske helbred og sociale evner som konsekvens af meget brug af computerspil på iPads og smart phones. Selvom videnskaben om konsekvenserne af forbrug af computerspil stadig er ret tvivlsomt og på et tidligt forskningsstadie, er det en relevant problemstilling.

### 2.2 Problemformulering

*Det er et samfundsmæssigt problem at børn har svære ved at socialiserer sig pga. de bruger for lang tid på smartphone apps.*

### 2.3 Projektafgrænsning


For at specificerer en løsning til denne problemstilling tages der udgangspunkt i videospillet Angry Birds af Rovio Entertainment. Ifølge Michael Chorost beskrevet i Psychology today<sup>2</sup> er der 4 overordnede grunde til at Angry Birds er let at blive afhængig af:

- Det er simpelt, ingen ”learning curve”.
- Det er en primitiv nydelse i at destruerer ting.
- Selve fysikken i spillet virker realistisk og forudsigeligt.
- Det er sjovt. Dydrene i spillet laver backflips og siger sjove lyde.

Vi har således tænkt os at udforme en fysisk udgave af et Angry Birds lignende spil, hvor børn kan interagerer socialt ved at spille mod hinanden i stedet for at sidde foran deres iPad. For at omgå copyright kalder vi vores produkt *Moody Feathercreatures*.

<sup>1</sup>Northern University; Parenting in the Age of Digital Technology - A national survey; revised 2014

<sup>2</sup>Chorost, Michael How I kicked my addiction to the iPhone game Angry Birds; <https://www.psychologytoday.com/blog/world-wide-mind/201101/how-i-kicked-my-addiction-the-iphone-game-angry-birds>; 2011

 


Figur 1: Blokdiagram af overordnet løsning. Input blokke(røde), Output bloke (gule), Kredse (grønne)

Vi har opstillet et overordnet blokdiagram for hvordan vi har tænkt os at efterligne spillet. Se Figur 1.

Vi har valgt at lave et produkt der kan skyde nogle paptårne fra hinanden. Den skal også kunne justerer hastigheden på projektilet afhængigt af projektilets farve (ligesom farverne på fuglene i Angry Birds) og man skal kunne bruge en form for controller til at justere kanonens vinkel i forhold til vandret. Se Figur 2.

Som man kan se på Figur 1 er blokkende inddelt således:

- Input blokke
  - Ladningssensor
    - \* Denne del skal kunne se på farven af et indsat projektil og derfra sende det til arduinoen.
  - Controller
    - \* Til at bestemme retningen på selve ”kanonen”.
  - Hastighedsmåler
    - \* For at kunne måle hastigheden ved udgangen af ”kanonen”.
- Output bloke
  - Display
    - \* Til at vise point og hastighed af projektilet. Muligvis andet.
- Kredse

 

Figur 2: En overordnet skitse af produktet

- Hastighedsregulerende kreds
  - \* Benyttes til at regulerer hastigheden af projektet afhængigt af dens farve.
- Retningsregulerende kreds
  - \* Benyttes til at bestemme retningen alt efter inputtet fra controlleren.

## 2.4 Overordnede produktråd

Da vores produkt er beregnet til børn og unge, skal produktet være sikkert at bruge for børn og unge. Dette betyder at vores "kanon" ikke må skyde hårdt nok, til at volde skade på børn og unge. Derudover skal projektillet "kanonen"skyder, ikke være skarpt eller meget hårdt, da der er risiko for at børnene, ved en fejltagelse, skyder på hinanden. "Kanonen"og projektillet skal være i stand til at vælte papboksene ned. Vi skal sikre os as vores "kanon"og projektil ikke er i strid med den danske våbenlov, og eventuelt udenlandske våbenlove. Vores produkt skal altså opfylde følgende overordnede produktråd:

- Sikkert at bruge for børn.
- Projektilerne skal ikke have en farlig form.
- Produktet skal skyde hårdt nok til at vælte små papbokse.
- Produktet skal ikke være i strid med våbenloven.

## 2.5 Tidsplan for projektet

uge nr.	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
Projektbeskrivelse										
Ladningsensor										
Retningsregulerende kreds										
Hastighedsregulerende kreds										
Hastighedsmåler										
Display										
Controller										
Material udformning										
Arduino program										
Printkort										
Rapport										

Figur 3: Tidsplan


## 3 Overordnet løsningsforslag

Vi har gennem vores idegenerering kommet frem til overordnet løsningsforslag. Vi kom frem til at den mest kompliceret dele af kredsen som er vigtigst at designe, og have på plads fra begyndelsen er affyringsmekanismen. Heraf har vi kommet frem til to typer afføringsmekanismer: *Gauss-kanon* og *Elastik-kanon*. Som overordnet løsning til hastighedssensoren har vi tænkt os at se på om vi kan udforme et pass band filter og IR lyd til at sanse hvornår bolden kommer forbi.

### 3.1 Gauss-kanon

Her har vi tænkt os at benytte principippet om magnetfelter i spoler til at drive et projektil fremad. Heraf kan vi ved at variere i den tilførte strømstyrke og spænding for at ændre magnetfeltet. Ud fra vores brainstorm har vi to måder at udforme sådan en affyringsmekanisme: Magnetisk løb og Magnetisk aftrækker

### 3.1.1 Magnetisk løb

 

Figur 4: Et billede af en gausskanon, hvor projektillet bliver accelereret af tre spoler. Kilde: [30]

For en enkelt spole, kan et projektils udgangshastighed modelleres udtrykket udformet af PhD i anvendt matematik Don Pettibone (se [8]).

$$v_{slut} = \frac{\mu_0 \cdot N_0 \cdot I_0}{2 \cdot r_0} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \mu_r - 1}{\rho \cdot \mu_0}}$$

- $v_{slut}$ : Sluthastigheden ved enden af spolen for projektillet [ $\frac{m}{s}$ ]
- $\mu_0$  : Vakuumpermeabiliteten ( $\mu_0 = 1.257 \cdot 10^{-6} \frac{T \cdot m}{A}$ ).
- $I_0$  : Strømstyrke [ $A$ ].
- $\mu_r$ : Relativ permeabilitet af projektilets materiale.
- $r_0$ : Radius af spolen [ $m$ ].
- $N_0$ : Antallet af vindinger for spolen.

Dog er modellen meget optimistisk og i et reelt eksempel (se [15]) udført af elektroingenøren Mehdi Sadaghdar så vurderer vi at vi kan let komme til at arbejde med effekter på omtrent:

$$P \approx 2000 \text{ W}$$


Måder vi kan holde os fra så store effekter er at benytte jernkerne, for at øge den relative permeabilitet og magneter. Dette er svært at implementere i en Magnetisk løb løsning, idet spoler med jernkerne sjældent har et hul et projektil kan passere. Det er dog lettere at få implementeret i Magnetisk aftrækker løsningen.

En anden måde at få implementeret Magnetisk løb løsningen ved brug af lavere effekter er at benytte et par (knap så lange) solenoider, for at danne en længere spole, således

benytte en kombination af sensorer og transistorer til at slukke for den tidligere spole og tænde den næste for at sikre sig at den bliver ved med at accelerer undervejs.

### 3.1.2 Magnetisk aftrækker

Den Magnetiske aftrækker fungerer ved at placerer en magnet tæt ved en slukket spole. Hvis magneten berøre spolens ende der har en tilsvarende ladning vil de afstøde hinanden og således affyre projektet. Se Figur 5.

 

Figur 5: Et billede af en spole på venstre side, der benyttes til at affyre et magnetisk projektil på højre side.

Denne løsning er dog svære at matematisk modellere, men med sikkerhed må det gælde at (se [11] - side 129), hvis der benyttes jernkerne

$$B = \mu_r \cdot \mu_0 \cdot \frac{N_0 \cdot I_0}{l}$$

Hvor  $B$  er magnetfeltstyrken [T] og  $l$  er længden af spolen [m]. Her fremgår det at hvis  $\mu_r$  bliver meget høj (hvilket den kan blive med jernkerne), vil magnetfeltet stige proportionalt. Med passende legeringer kan man få en relativ permeabilitet på op til 15 000.

Ulempen ved denne løsning er dog at der nok skal være ret så høj en effekt der skal sendes gennem spolen indenfor et kort tidsrum for at få det til at virke.

## 3.2 Elastik-kanon


Denne løsning bliver vores produkt udformet som en slangebøsse med variabel styrke. Således bliver den variable: hvor langt væk elastikken trækkes væk fra hviletilstand. En model for dette princip kan simpel konstrueres ud fra energiomdannelse fra potentiel energi i Hooks lov til kinetisk energi.

$$\begin{aligned} -k \cdot x &= \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \\ \Leftrightarrow v &= \sqrt{\frac{-2 \cdot k \cdot x}{m}} \end{aligned}$$

- $k$ : Fjederkonstanten for benyttet elastik [ $\frac{N}{m}$ ]
- $m$ : Massen af projektilet [kg]

- $v$ : Udgangshastigheden af projektillet [ $\frac{m}{s}$ ]
- $x$ : Afstand fra hviletilstand [m]

Vores implementering af en elastik-baseret løsning er at vi benytter os af en snor der er forbundet til elastikken og et hjul, hvor hjulet drejes af en motor (se Figur 6). For at sikre os at projektillet bliver affyret benytter vi gear, så når optrækning-mekanisme trækker snoren er hjulet i gear, hvorimod når vi skal affyre projektillet sættes den i frigear. Dette kan gøres ved at lade en motor være den der trækker snoren op, og en anden motor være den der ændrer gear.

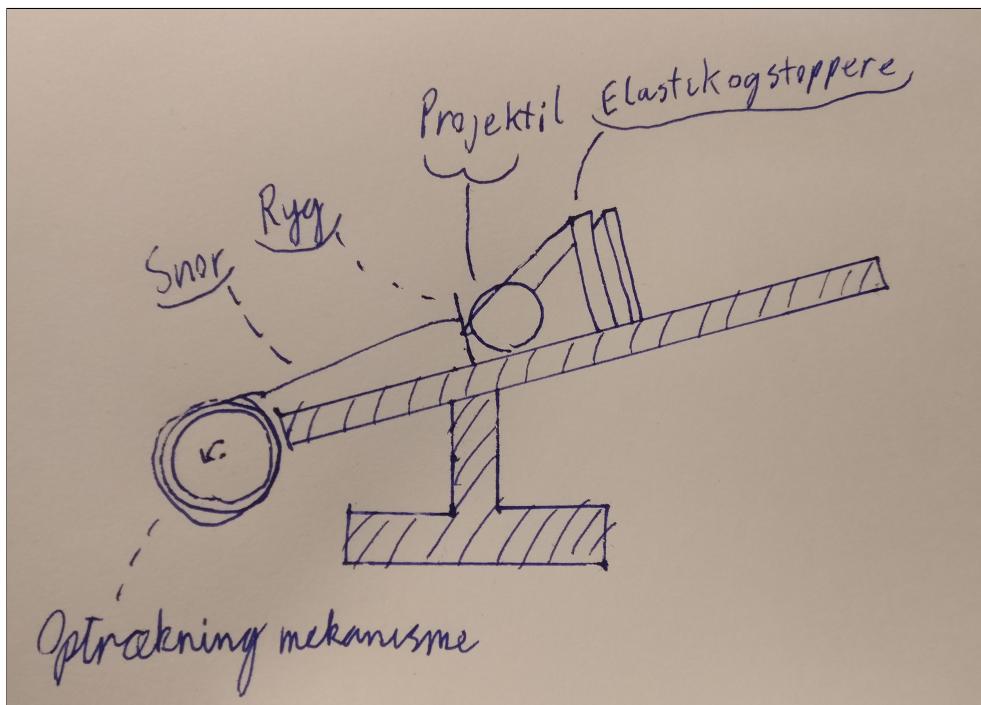

Figur 6: Affyringsmekanisme for en Elastik-kanon, der er ikke fokus på andre blokke beskrevet i projektbeskrivelse.

### 3.3 Valg af overordnet løsning

Vi har valgt at udarbejde en Elastik-kanon, idet vi synes hvor får en del EL-problemer at se til i forhold til hastighedssensoren. Samt hvis vi skulle udarbejde en Gauss-kanon, ville vi bruge lang tid på at teste for vakuumpermeabilitet og benytte høje strømstyrker, hvilket i sig selv kunne give en del problemer, da vi ikke ved meget om at arbejde med høje strømstyrker. Samt ville man kunne argumentere for at så høje strømstyrker som benyttes i forbindelse med en Gauss-kanon kan muligvis være for farligt til et børnelejetøj.

## 4 Samlet kredsløb

Det samlede kredsløb kan findes i Bilag A. Vores kredsløb er delt op i mange forskellige delkredsløb som er med til at styre vores kanon. Her har vi 3 motorer til at styre fysiske bevægelser. Hertil har vi en farve sensor og infrarøde sensorer til at læse projetelets hastighed og farve. Her bruges arduinoen til at kordinere disse delkomponenter.

### 4.1 Hastighedsmåler

Her er der brugt en 555-timer til at lave en puls, som sendes til modtager delen som så forstærker signalet og der bliver brugt en peak detector far at få et stabilt signal der så kan sendes til arduinoen.

### 4.2 Farve sensor

Denne del fungere ved at der er 3 lysdioder. en rød, en grøn og en blå. ardinoen giver et signal om hvilken diode der skal være tændt hvorved at en phototransistor opfanger det lys der bliver reflekteret dette give så forskellige værdier i forhold til hvilken farve der reflekterende objekt har. dette signal bliver sendt tilbage til arduinoens analog input.


### 4.3 Controller

Inputet er bare et par knapper som går direkte ind i arduinoens digitale porte. På samme måde bliver displayet også for det meste tilkoplet direkte til arduinoen over en enkelt 10k potentiometer som bruges.

### 4.4 Motorkontrol

Vi har to forskellige motore til at styre vores kanon. en til at dreje den op og ned og 2 til at styre dens skyde mekanisme. Den ene bliver brugt til at hive i elastikken mens den anden er en trigger som holder tandhjulene sammen som giver mulighed for at motoren elastikken bevæger sig frit for motoren.

## 5 Retningsregulerende kreds

 


Figur 7: Et billede af kredsløbet for den retningsregulerende kreds.

I vores retningsregulerende kreds, har vi valgt at benytte en stepper motor, til at styre hvilken vinkel bolden skydes ud i. Her der bliver der brugt en ekstern strømforsyning på 5 V, så der kan løbe nok strøm igennem spolerne i stepper motoren. For at bruge den eksterne strømforsyning bruger vi MOSFETs som digitale switches.

lav  
kred-  
sen  
om  
igen,  
således  
at  
dioden  
over  
mos-  
fettet  
er  
med,  
se  
MOS-  
FET

### 5.1 Komponenter

#### 5.1.1 N-Channel power MOSFET - F12N10L

 


Figur 8: Pindiagram og symbol af F12N10L. Kilde:[10]

På Figur 8 er der et symbol og pindiagram over MOSFET komponenten. Denne MOSFET er bygget til 5 V logik, samt har det en lav rise og fall time på et par hundrede nanosekunder

og således vil det fungerer fint for en steppermotor. Databladet vi har benyttet kan findes i kilde [10].

### 5.1.2 Stepper motor - RS191-8328

 

Figur 9: Diagram af RS191-8328. Kilde: [23]

### 5.1.3 Arduino

Se afsnit 11.

## 5.2 Teori

### 5.2.1 MOSFET

Vi benyttede MOSFET for at få en højere strøm igennem spolerne end Arduinoen kan leve. Med en MOSFET kan man kontrollere hvor meget strøm der løber gennem Gate til Source, med spændingsfaldet over Drain og Source. Dette gør en MOSFET optimal som en digital switch.

skriv om spændingsreguleret - derfor er det godt med arduino

Har brug for noget tekst under billede

### 5.2.2 Stepper motor

Vi benyttede en stepper motor til at styre hvor meget vi drejer kanonen. En stepper motor fungere ved at vi har et vis antal ”steps” på en omdrejning. Man kan sende strøm gennem en af spolerne, som så vil trække stepper motoren et ”step” frem eller tilbage. Man sender så skiftevis strøm igennem spolerne, for at få stepper motoren til at forsætte i en retning. Vores stepper motor har 200 ”steps” på en omdrejning.

## 5.3 Test

Vi benyttede et Stepper library fra firmaet Arduinos hjemmeside[4]. Koden kan ses på Figur 5.3.

Figur 10: Kode til steppermoter for at angive antal steps der skal roteres


```
1 #include <Stepper.h>
2 // Antallet af steps på vores motor
3 const int stepsPerRevolution = 200;
4
5 // Initialiserer stepper biblioteket i pin 2 til 5:
6 Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 2, 3, 4, 5);
7
8 // Antallet af steps motoren har taget
9 int stepCount = 0;
10
11 void setup() {
12 //Initialiserer serial porten
13   Serial.begin(9600);
14 }
15
16 void loop() {
17   // Step et step:
18   myStepper.step(1);
19   Serial.print("steps:");
20   Serial.println(stepCount);
21   stepCount++;
22   delay(500);
23 }
```

Husk  
at an-  
give  
Uni-  
polar  
eller  
Bipo-  
lar  
\*\*\*

References  
fun-  
gerer  
meget  
under-  
ligt.  
Burde  
sige  
Figur  
10

Det fungerede fint efter hensigten og vi kunne let styre antallet af steps

## 6 Hastighedsregulerende kreds

 

Figur 11: Et billede af kredsløbet for den hastighedsregulerende kreds.

Denne del af kredsen benyttes til at sætte elastikstrammeren i gear og frigear og stramme den op.

Som der kan ses på Figur 6, er der motorene MT1 og MT2. Heraf gælder det at MT2 fungerer som et gear og MT1 fungerer som selve elastik-optrækkeren. Når motoren trækkes op løber der først strøm fra Arduinoens pin 6 hvorfra gennem L293D pin 14 kan strøm true? løbe gennem MT2 og låse gearet fast. Derefter sendes der strøm gennem Arduinoens pin 8 som trækker MT1 op. Til sidst slukkes for signalet til MT1 og derefter ændres polariteten i MT2, så affyringsmekanismen er i "frigear". Det skal således bemærkes at MT2 modtager 2 signaler fra arduinoen for at kunne vende polariteten.

## 6.1 Komponenter


### 6.2 Lego 9 V DC motor

Vi kunne ikke finde et specifik datablad, men vi ved at normal lego-mindstorm DC motor der kører på 9 V, hvilket er fint til vores formål, men gør at vi har brug for 9 V batterier.

### 6.3 Arduino

Se Afsnit ??.

### 6.4 Dual H-bridge motor driver - L293D

 


Figur 12: Pindiagram af L293D

L293D er en dual H-bridge motor driver. H-bridges fungerer som beskrevet i teoriafsnittet 6.5.1. Pindiagram kan ses på Figur 6.4. Pin 1 og 9 er aktiverings pins for H broerne. Pin 1 aktiverer H broen på venstre side og pin 9 aktiverer H broen på højre side. Pin 2 og 7 bruges til at styre motoren koblet til 3 og 6. Pin 10 og 15 styre motoren på 11 og 14. Pin 4,5,13 og 12 er forbundet, og skal forbindes til jord. Datablad kan findes i kilde nr. [31].

## 6.5 Teori

### 6.5.1 H bridge

En H-bridge er et komponent der benyttes til at vende polariteten i vores DC-motor som fungerer som gear. Dette gøres overordnet ved at H-formede kredse med switches der kan enten være on eller off.

 

Figur 13: Et billede af en H-bridge, selve H-bridge struturet er markeret med rød. Kilde: [27]

Det fremgår på Figur 13 at switchene 1 til 4 er åbne. Disse switches kan så hvis de modtager et signal kan man forbides således at strømmens retning løber i en bestemt retning. F.eks. Hvis S1 og S4 er lukkede switches, vil motoren løbe i en retning, end hvis S3 og S2 er lukkede switches. Kilde: [27].


## 6.6 Test

Da denne kreds var ret simpel testede vi den ikke. Vi testede den dog i Slutafprøvning afsnittet på side 45


## 7 Hastighedsmåler

Vi skal not beskrive hvordan vi testede denne kreds og have noget kode på det.  
\*\*\*

Vi skal have skrevet til IR

 

Figur 14:

 

Figur 15:

## 7.1 Komponenter

### 7.1.1 IR afsender diode - L-34F3BT

Relevante størrelser på dioden [12] er bestemt ud fra absolute maximum ratings ved en temperatur på 25 °C Duty cyclen er

$$D = \frac{1}{100}$$

med en puls længde på

$$PW = 10 \mu s$$

Dette betyder at KingBright har vist at dioden kan med sikkerhed klare en frekvens på

$$f = \frac{D}{PW} = \frac{\frac{1}{100}}{10 \mu s} = 1000 \text{ Hz} \quad (1)$$

Hvilket vi vil forsøge at tilnærme.

Samt kan den klare en strømstyrke på

$$I_{FS} = 1.2 \text{ A}$$

### 7.1.2 IR modtager diode - BPW 34 FA

Relevante størrelser for IR modtager dioden [25] er at den har en kort switching tid på

$$t = 20 \text{ ns}$$


Den er bygget til at opfange lys med frekvensen på

$$[730 \text{ nm}; 1100 \text{ nm}]$$

Hvilket er fint for vores formål med infrarød lys.

### 7.1.3 555 timer - NE555P


Vi benyttede en 555 timer[28] til at producere ønskede signaler med en frekvens på 1000 Hz, som beskrevet i ligning 1. Problemet ved at benytte en normal monostabil 555 timer er at duty cycle aldrig kan komme under 50% (kilde: [9]), dette betyder at vi ikke kan producerer korte signaler som ønsket, ved direkte at udvælge bestemte modstande. Derfor udnytter vi at duty cyclen kan sættes væsentligt højere op (nær 99%) og vi kan derfra inverterer signalet. Beregninger for udvælgelse af korrekte modstande for at få en ønsket duty cycle kan findes i afsnit 7.3.1.

 

Figur 16: Pindiagram over NE555P

### 7.1.4 Signal invertering - HEF4001B

Kilde: [21] Vi har benyttet komponenter HEF4001B som er en IC med OR gates, som vi benytter til at inverterer signalet fra 555-timeren.

 

Figur 17: Pindiagram over HEF4001B

## 7.2 Teori

### 7.2.1 Benyttelse af diode som variabel spænding

### 7.2.2 Nor-gate

En norgate er en af de logiske gate der tager et digital signal som input og laver et nyt digitalt signal som output baseret på hvilke dens input. I vores tilfælde havde vi tænkt os at bruge en not gate til at invitere vores input. Men siden at det var nemmere at få fat på en nor-gate i stedet for en not gate har vi brugt den i stedet for og sat den ene inputpin til ground så den fungere ligesom en notgate.

### 7.2.3 Hastighedsmålingsmetoder

Tidsmålingen bestemmes ved at vi kender et hvis strækning bolden har bevæget sig i, samt at man kender det tidsinterval bolden bevæger sig strækningen. Således bestemmes hastigheden:

$$v_{bold} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

Heraf er der to løsninger til at bestemme dette. Den ene er at benytte to infrarød afsender og modtagere kredse, som er sat sammen i par. Således at når den første del registrerer at en bold passerer undervejs så begyndes der at tage tid, indtil den næste del registrerer at bolden passerer.

Den anden metode er at benytte en infrarød afsender og modtager-kreds og en knap, så

når der trykkes på knappen tages der tid fra at bolden skydes af sted til at den registreres af infrarød afsender og modtager kreds.

Vi endte med at vælge den anden metode, grundet tidspres da vi efter vores fremstilling stødte på problemer, da kredsløbet ikke fungerede på PCB. Se afsnit 12.4.

## 7.3 Beregninger

### 7.3.1 555 timer modstande

For 555 gælder det at vi ønsker en frekvens på

$$f_{target} = 1000 \text{ Hz}$$

Der kan opstilles 4 ligninger for 555 timeren således: For mark-time gælder det at

$$T_m = 0.7 \cdot C_1 \cdot (R_1 + R_2) \quad (2)$$

For space-time gælder det at

$$T_s = 0.7 \cdot C_1 \cdot R_2 \quad (3)$$

For perioden gælder det at

$$T = \frac{1}{f} = T_s + T_m \quad (4)$$

Og da dutycyclen skal være så tæt på 100 som muligt sættes følgende forhold til at gælde

$$T_m = 100 \cdot T_s \quad (5)$$

Ved at løse ligningssystemet for ligningerne 3, 5, 2, 4, og isolerer for  $R_1$  og  $R_2$  og opskriver

Hold øje med om der refereres til det rigtige afsnit

mangler nogle enkelte beregninger

den som funktion af kapacitoren og frekvensen fås udtrykkende:

$$R_1(C_1, f) = 1.400 \frac{1}{f \cdot C_1}$$

$$R_2(C_1, f) = 0.01414 \frac{1}{f \cdot C_1}$$

Så antages at kondensatoren er

$$C_1 = 1.0 \cdot 10^{-6} \text{ F}$$

Da det antages vi bare benytter standardværdien.

Frekvensen er nævnt og således bliver modstandende

$$R_1(1.0 \cdot 10^{-6} \text{ F}, 1000 \text{ Hz}) = 1400 \Omega$$

$$R_2(1.0 \cdot 10^{-6} \text{ F}, 1000 \text{ Hz}) = 14.14 \Omega$$

Er det standard-værdien?\*\*\*

### 7.3.2 Bestemmelse af modstande for peak-detektoren

Vi har besluttet at benytte en peak-detektor til at opfange IR signalet til modtageren. Heraf benyttes der en simpel peak-detektor opbygning. Udtryk og teori benyttet er fra kilde [18].

Ud fra diodens karakteristika fås en forward-biased resistans på

$$r_{df} = 607 \Omega$$

og en reversed bias resistens på

$$r_{dr} = 2 \cdot 10^7 \Omega$$

Er det den rigtige betegnelse\*\*\*

Således gælder det at vi skal vælge en modstand  $R$  hvor det gælder at

$$r_{df} < R < r_{dr}$$

Vores tidsvariable  $\tau_2$  kan defineres som

$$\tau_2 = R \cdot C$$

Rigtig betegnelse?

hvor  $C$  er kapacitoren vi benytter i peakdetektoren.

## 7.4 Test


Der skal nok referes til billede

#### 7.4.1 Afsender dioden


Vi testede 555-timeren med et PC-oscilloskop.

På Figur 18 er der en graf af den 555-timerens output, som det fremgår på info-boksene er duty cyclen er høj som beregnet. Det bemærkes også at frekvensen er lidt større end 1000 Hz men vi forventer ikke det giver os problemer.


Det inverterede signal kan ses på 19 og det fungerer som ønsket.

 

Figur 18: Spænding som funktion af tiden med info-bokse i bunden

 

Figur 19: Det inverterede signal som funktion af tiden med info-bokse i bunden

 

Figur 20: Spænding over dioden som funktion af tiden


Spændingen over dioden kan ses på Figur 20. Frekvensen estimeres ud fra de 12 første bølgetoppe. Heraf bemærkes at

$$f_{diode} \approx \frac{12}{10 \cdot 10^3 \text{ s}} = 1200 \text{ Hz}$$

Hvilket svarer fint til frekvensen af outputtet fra 555-timeren.
 
#### 7.4.2 Modtager dioden


For modtager-delen af kredsen fremgår det på 21 at frekvensen er omrent  $1.4 \cdot 10^3$  Hz, og et tydelig spændingsforskel på omrent  $-5$  V hvilket er et fint og tydeligt signal.



vi kunne muligvis godt have mere tekst her

Figur 21: Spændingen som funktion af tiden af modtagerkredsens signal

## 8 Controller

 

Figur 22: Et billede af kredsløbet for controller kredsen.

### 8.1 Komponenter


I kontrolleren bliver der kun brugt simple fysiske switches og modstande.

### 8.2 Teori

For at undgå en kortslutning bliver der sat en modstand imellem den ene switch side og ground. På den anden side a switchen er der 5V.

## 9 Display

### 9.1 LCD-kredsløb

 

Figur 23: Arduino LCD kreds lavet ud fra arduino siden, se [3]

#### 9.1.1 LCD setup

Vi benytter et LCD display, da det let kan forbindes direkte til arduioen uden et ekstra interface ved brug af LiquidCrystal biblioteket. Biblioteket vi benytter gør brug af ASCII kode se figur 24 til at vise symboler på et display. Vi benyttede et 4-bit datainterface setup (se [3]), hvor displayet skriver på to linjer.

## 9.2 Teori

### 9.2.1 LiquidCrystal library

LiquidCrystal library bruger vi til at kunne få arduinoen til at sende den ønskede tekst af f.eks. af en måling til et LCD. LiquidCrystal gør brug af ASCII tegnsæt til at tolke binære signaler til tekst. Et uddrag på ASCII karakterer kan ses på Figur 24.

upper 4 bit	0000	0010	0011	0100	0101	0110
lower 4 bit	CG RAM (1)	0000	0001	0010	0101	0110
0000	(1)	0000	0001	0010	0101	0110
0001	(2)	0001	0010	0011	0100	0101
0010	(3)	0010	0011	0100	0101	0110

Figur 24: Et eksempel på nogle ASCII koder benyttet af LiquidCrystal library - kilde: [Uddrag fra projektvejledning]


## 9.3 Komponenter

### 9.3.1 Arduino

Se afsnit 11

### 9.3.2 LCD display

LCD displayet vi benyttede havde en indbygget controller som vist på Figur 25.

 

Figur 25: Et blok diagram over databen og kontrolben til kontroleren, backlight, LCD panel. Kontrolleren er indbygget i displayet. kilde: [Uddrag fra projektvejledning]

Skriv om ASCII

## 9.4 Test


Vi benyttede en simpel ”Hello World” program til at teste skærmens, koden fik vi fra [3].

Listing 1: kodeeksempel ”Hello World” med timer

```
1 // Inkluder koden fra liquidcrystal library:  
2 #include <LiquidCrystal.h>  
3  
4 //Initialiser biblioteket  
5 //med disse interfacepins.  
6 LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);  
7  
8 void setup() {  
9 //Bestemmer antallet af hhv.  
10 //kolonner og rækker for displayet  
11 lcd.begin(16, 2);  
12 //Printer besked til displayet  
13 lcd.print("hello, world!");  
14 }  
15  
16 void loop() {  
17 // Sætter cursor til at være på anden række,  
18 // som er markeret 1.  
19 lcd.setCursor(0, 1);  
20 //Printer antallet af sekunder der  
21 //er gået siden reset.  
22 lcd.print(millis() / 1000);  
23 }
```

Potentiometret kunne justerer skærmens styrke fint.


## 10 Ladningssensor

 

Figur 26: Et billede af kredsløbet for ladningssensor kredsen.

## 10.1 Komponenter

### 10.1.1 BPW21 - Fotodiode

 


Figur 27: Normal spetral respons angivet i procent  
Se databladet i kilde [6].

BPW21 er en fotodiode, som betyder at det er en diode som omdanner lys til elektrisk strøm.

skriv  
teori  
om  
BPW21

### 10.1.2 LED - RGB WHITE DIFFUSED LENS COMMON CATHODE

 

Figur 28: Diagram af LED'en  
Se databladet i kilde [7].

ITEMS	Color	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Forward Voltage	Red	$V_F$	$I_F=20mA$	1.8	2.0	2.2	V
	Green			3.0	3.2	3.4	
	Blue			3.0	3.2	3.4	


Figur 29: Spændingsfaldet over de forskellige LED'er  
Se databladet i kilde [7].

Vi benytter en LED som kan lyse i 3 forskellige farver, rød, grøn og blå. Vi benyttede en LED med en fælles katode. Dette betyder at vi kan koble LED'ens katode til jord, også styre spændingen sat på hver af deres anoder. For ikke at trække for meget strøm fra arduinoen, benytter vi en NPN transistor som kontakt til LED'erne.

### 10.1.3 NPN transistor

Skriv om NPN transistor

#### 10.1.4 OP Amp - MCP601

 

Figur 30: Bendigram af MCP601  
Se databladet i kilde [19].


## 10.2 Teori

### 10.2.1 OP Amp

En operationsforstærker (OP Amp) er en type forstærker der tager imod to inputs, inverting input voltage ( $V_{in-}$ ) og non-inverting input voltage ( $V_{in+}$ ). Outputtet fra en operationsforstærker ( $V_{out}$ ), kan beskrives med formlen

$$V_{out} = A(V_{in+} - V_{in-}) \quad , \quad V^- \leq V_{out} \leq V^+$$

Her er  $A$  den elektriske gain af operationsforstærkeren.  $A$  er som reel omkring  $10^5$  til  $10^6$ , men man anser den som at gå imod uendelig. Vi benyttede os af en non-inverting amplifier.

 

Figur 31: El diagram for non-inverting amplifier

Som man kan se ud fra el diagrammet 31, er der en spændingsdeler imellem  $V_{out}$  og  $V_{in-}$ . Vi ved at for en spændingsfordeler gælder der

$$U_{out} = U \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Hvor at  $U_{out}$  er spændingen over  $R_2$  og  $U$  er spændingen over  $R_1$  og  $R_2$ . Dette betyder at

$$V_{in-} = V_{out} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Hvis vi indsætter dette i vores udtryk for  $V_{out}$  gælder der

$$\begin{aligned} V_{out} &= A(V_{in+} - V_{in-}) \quad , \quad V^- \leq V_{out} \leq V^+ \\ V_{in-} &= V_{out} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \\ \rightarrow V_{out} &= A(V_{in+} - V_{out} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}) \\ \rightarrow V_{out} + A \cdot V_{out} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} &= A \cdot V_{in+} \\ \rightarrow V_{out}(1 + A \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}) &= A \cdot V_{in+} \\ \rightarrow V_{out} &= \frac{A \cdot V_{in+}}{1 + A \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}} \end{aligned}$$

Da  $A$  er et meget højt tal, så kan 1 i nævneren negligeres.

$$\begin{aligned} V_{out} &= \frac{A \cdot V_{in+}}{A \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}} \\ &= \frac{V_{in+}}{\frac{R_2}{R_1 + R_2}} \\ V_{out} &= V_{in+} \cdot \left( \frac{R_1}{R_2} + 1 \right) \\ \rightarrow \frac{V_{out}}{V_{in+}} &= \frac{R_1}{R_2} + 1 \end{aligned}$$

Dette udtryk kan vi benytte til at beregne forstærkningen af vores non-inverting amplifier. (Kilde: Teknik A - OP-amp DC-kobling (teori udleveret af læreren uden yderligere kildeangivelse))

### 10.2.2 Analog input til registrering af farve

Arduinoens analog input er beskrevet i afsnit 11.1. Vi benytter denne funktion til at få outputtet fra vores farvesensor ind i arduinoen.

## 10.3 Beregninger

### 10.3.1 Modstanden af LED

Ifølge [kompLED] gælder det for LED'en at dens typiske spænding for den blå og grønne LED

$$V_{GBtypisk} = 3.2 \text{ V}$$

Og for den røde

$$V_{Rtypisk} = 2 \text{ V}$$

Og kan klare en strømstyrke på

$$I = 20 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

Ud fra ohms lov må det betyde at hvis indgangsspændingen er på 5 V, at modstanden til de enkelte LEDer skal være

$$\begin{aligned} R &= \frac{U}{I} \\ R_{RLED} &= \frac{5 \text{ V} - 2 \text{ V}}{2.0 \cdot 10^{-2} \text{ A}} = 150 \Omega \\ R_{GLED} &= \frac{5 \text{ V} - 3.2 \text{ V}}{2.0 \cdot 10^{-2} \text{ A}} = 90 \Omega \\ R_{BLED} &= \frac{5 \text{ V} - 3.2 \text{ V}}{2.0 \cdot 10^{-2} \text{ A}} = 90 \Omega \end{aligned}$$

Ud fra dette valgte vi at benytte modstandene

$$R_{RLED} = 180 \Omega$$

$$R_{GLED} = 100 \Omega$$

$$R_{BLED} = 100 \Omega$$

Det vidste sig dog at en LED ikke lyste nok op, og derfor satte vi en ekstra parallelt med den anden som vist på kredsløbstegningen. Dette betød at vi skulle beregne vores

modstande igen. For en parallelforbindelse gælder

$$\frac{1}{R_{tot}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

hvor at der er  $n$  parallele modstande, som ønskes at erstattes med en samlet modstand  $R_{tot}$ . Da hver af de parallele modstande, var de modstanden beregnet før, må den nye samlede modstand for hver farve være

$$\begin{aligned} R_{R-tot} &= \frac{1}{\frac{1}{R_{RLED}} + \frac{1}{R_{RLED}}} \\ &= \frac{1}{\frac{1}{180\Omega} + \frac{1}{180\Omega}} \\ &= 90\Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_{G-tot} &= \frac{1}{\frac{1}{R_{GLED}} + \frac{1}{R_{GLED}}} \\ &= \frac{1}{\frac{1}{100\Omega} + \frac{1}{100\Omega}} \\ &= 50\Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_{B-tot} &= \frac{1}{\frac{1}{R_{BLED}} + \frac{1}{R_{BLED}}} \\ &= \frac{1}{\frac{1}{100\Omega} + \frac{1}{100\Omega}} \\ &= 50\Omega \end{aligned}$$

Da vi havde beregnet de minimum modstande vi kunne bruge, prøvede vi os frem for at finde modstande, så hver LED lyste lige stærkt. Vi kom frem til disse modstande

$$R_{R-tot} = 120\Omega$$

$$R_{G-tot} = 470\Omega$$

$$R_{B-tot} = 470\Omega$$

Her blev der lavet en test, af indgangsspændingen til Arduinoen, når der blev lyst med forskellige farver, på materialer med forskellig farve. Testen kan findes i tabel 1.

### 10.3.2 OPAMP modstande

Vi besluttede os for at benytte en OPAMP, da vores største signal fra test 1 (se 1) var på 0.06 V, hvis man ser bort fra når alle lyser. Da vores precision af analog inputtet på arduinoen er omkring 0.005 V (se 11.1), er disse udsving for små til at med sikkerhed

kunne identificere farver. Vi benytter derfor en OPAMP, så det er nemmere at identificere hvilken farve der bliver brugt. Vi valgte at den maksimale indgangsspænding til OPAMPen er

$$V_{in+} = 0.08 \text{ V}$$

Vi ønsker at dette skal være det maksimale som Arduinoen kan måle (5 V)

$$V_{out} \approx 5 \text{ V}$$

Heraf er den ønskede forstærkning

$$A_{target} = \frac{V_{out}}{V_{in+}} = \frac{5 \text{ V}}{0.08 \text{ V}} = 62.5$$

Denne forstærkning er ret høj og vi benytter derfor en non-inverting amplifier.

Vi bestemmer en rimelig værdi til den ene modstand er

$$R_2 = 1000 \Omega \quad (6)$$

Og udtrykket for forstærkningen er

$$A_{target} = 1 + \frac{R_1}{R_2} \quad (7)$$

Ved at isolerer  $R_1$  i ligningerne 6 og 7 fås

$$R_1 = 61.5 \cdot 10^3 \Omega$$

Da vi ikke har denne modstand direkte, vælger vi at benytte en  $56 \cdot 10^3 \Omega$  modstand i stedet. Hvilket giver os en reel forstærkning på

$$A_{reel} = 1 + \frac{56 \cdot 10^3 \Omega}{1000 \Omega} = 57$$

Hvilket svarer til et outputsignal på

$$V_{out} = 0.08 \cdot 57 = 4.56 \text{ V}$$

Hvilket er tilnærmelsesvis hvad vi gerne vil have. Derefter kørte vi den samme test som før vi havde forstærket signalet. Resultaterne kan ses i tabel 2.

\*\*\*\* NOTER \*\*\*\* Men da vi satte tre modstande ændrede vi det til \*\*\*. Skriv LED anode eller cathode og indsæt tegning Simon → Farvesensor Skriv om bestemmelse af modstande til LED Start -j, G=100 B=100 R=180

Ændring -; R=120 G=470 B=470

Skriv om arduino precision (10 bit)-; grunden til brug af opamps

Skriv om opAMP

Nævn af billedeerne i bilag (grøn blå) blev taget før at afstanden blev ændret fra 6 cm til 3cm. (afstand 2 cm, mørklagt kasse)

\*\*\*\*\*

## 10.4 Test

Vores teste foregik i en mørklagt kasse, hvor afstanden mellem sensoren og objektet var 2 cm. Vi testede med 5 forskellige farver: hvid, rød, grøn, blå og gul. Vi kom frem til, ud fra vores test, at vores farvesensor efter forstærkning er tilstrækkelig til at kunne adskille farverne, hvid, rød, grøn og blå. Vi mener også dette lever op til vores krav for ladningssensoren, da vi så kan have 4 indstillinger, som vi mener er tilstrækkelig.


Tabel 1: Signaler uden forstærkning

	Alle[V]	Intet [V]	Rød[V]	Grøn[V]	Blå[V]
Sort	0.03	0.01	0.01	0.02	0.02
Hvid	0.12	0.01	0.02	0.06	0.06
Rød	0.03	0.01	0.02	0.01	0.02
Blå	0.05	0.01	0.01	0.02	0.03
Gul	0.06	0.01	0.02	0.04	0.02
Grøn	0.04	0.01	0.01	0.03	0.02

Tabel 2: Signaler med forstærkning

	Alle[V]	Intet [V]	Rød[V]	Grøn[V]	Blå[V]
Sort	0.47	0.05	0.08	0.23	0.25
Hvid	4.8	0.04	0.77	4.04	4.38
Rød	1.03	0.06	0.53	0.29	0.28
Blå	2.72	0.06	0.06	0.77	1.95
Gul	3.8	0.06	0.75	2.42	0.75
Grøn	0.9	0.05	0.06	0.49	0.4

## 11 Arduinoen

 

Figur 32: Arduino uno med ATmega328

Her kan man se hvilke ben der er på Arduinoen, og hvilke porte de fordelt på ( PORTB, PORTC og PORTD). Hvis man ser på ”Port pin”, står der P for port, efterfulgt af bogstavet for hvilken port den er tildelt, efterfulgt af dens bit position i den port. Vi har også opgivet den påkrævede spænding for at køre Arduinoen. Vi kan også se Analog input ben (A0-A5) og de digital input og output ben (0-13). Vi kan se ud fra analog ben A4 og A5 at de er SDA og SCL, som er relevant når vi skal benytte I2C kredsen.

Kilde: <http://pighixxx.com/unov3pdf.pdf>

### 11.1 Analog inputs og outputs (PWM)

Analog input i Arduinoen er et input som beskriver spændingsfaldet over inputtet og jord med et 10 bit tal.[2] Dette betyder at den laveste værdi og højeste værdi af et analog input er

$$U_{MIN} = b00\ 0000\ 0000 \rightarrow 0 \rightarrow 0\ V$$

$$U_{MAX} = b11\ 1111\ 1111 \rightarrow 1023 \rightarrow 5\ V$$

Med Arduinoen kan man få et analog input igennem en analog ben (se 32), og kalde metoden *analogRead()* til benets nummer, eksempelvis A0. Da vores precision er på 10 bit, til at beskrive et maks spændingsfald på 5 V, må det gælde at den laveste ændring i

spændingsfaldet vi kan måle er

$$U_{prec} = \frac{5 \text{ V}}{1023} \approx 5 \cdot 10^{-3} \text{ V}$$

## 11.2 Digital inputs og outputs

## 11.3 I2C - Synkroniseret kommunikation

# 12 Fremstilling

## 12.1 Projektiler

Vi udformede projektilerne ved at benytte normale 40mm bordtennisbolde, hvor 3 blev overmalet med akrylmaling for at give dem stærk farve af hhv. rød, grøn og blå. Se Figur 33




Figur 33: Et billede af vores benyttede projektiler

## 12.2 Fumlebræt-modeller

Vi lavede en række fumlebrætsmodeller for forskellige dele af det samlede kredsløbet.

Vi  
skal  
nok  
have  
noget  
om  
hvor-  
dan  
kanon-  
prototypen  
blev  
frem-  
stillet

 

Figur 34:

## 12.3 PCB - fremstilling

Vi ønskede vores kredsløb på et par mindre PCB. Vi designede to PCB i programmet Livewire i kombination med PCB Wizard. Det ene PCB havde 4 delkredse som skulle skilles fra hinanden ved savning. Disse delkredse var 2 af dem IR-afsender kredsløbet og 2 af dem var IR-modtager kredsløbet. Se det første PCB i Bilag D.

Det andet PCB var et shield til arduinoen der skulle forbindes til diverse kredsløb. Se Bilag E.

### 12.3.1 Kemisk fremstilling

Ved at printe vores print på transfer-papir, kan det benyttes som beskyttelse på kobberplader. Kobberpladerne bliver først UV-belyst, hvor de derefter skylles i en blanding af vand og kaustisk soda indtil printet kan tydeligt ses. Herefter skylles kobberpladen og den lægges i et syrekar indtil de ubeskyttede områder er tilstrækkeligt ætset væk.

### 12.3.2 Problemer med printboards

Vi havde produceret 3 forskellige printboards som vi prøvede at få til at virke. På det først bræt var det ikke alle steder hvor syren havde ætset koppenet væk i den kemiske fremstillingsfase, hvilket kunne være medførst af at syren ikke blev fordelt ordenligt da den skulle i syrebadet. med vores næste forsøg blev der brugt en for høj varme til at lodde de forskellige komponenter på at noget af koppen blev loddet af sammen med det. Dette kunne nemt blive undgået ved at man fremover kun bruger temperature der skal til for at smelte lige netop den type af loddetin der blev brugt til vores produkt. På det sidsde har det været meget svært at se en tydelig fejl da alle de forskellige tænkelige problemer

Beskriv  
hvor-  
dan  
PCB-  
baseret  
pro-  
dukt  
ikke  
fun-  
grede,  
har vi  
nogen  
mulige

der kunne medføre at det ikke virker er blevet testet. Test 1 har været at der muligvis har været forbindelse forskellige steder på vores PCB. Dette blev dog testet ved at bruge et multimeter og teste for kortslutninger. Test 2 har været at der muligvis mangler ledninger på selve PCB layoutet. Der er stor mulighed for at der er nogle ledninger der ikke bliver placeret i PCB-wizard hvis man laver manuelle ændringer som vi har gjort for at placere 4 forskellige dele overskueligt på PCBet. Vi har dog gjort en betydelig insats for at dette ikke bliver et problem ved bare at lave det med så få menneskelige inflydelse som muligt. og ved at checke det igennem bagefter. test 3 som er at der er noget galt med nogle af komponenterne. Der er forskellige ting som kunne være skyld i dette. De kunne være placeret med forkert rotation eller at der er brugt forkerte komponenter eller det kunne være muligt at der er nogle af komponenterne der simpelthen ikke virker. Vi har dog prøvet at kigge på komponenterne og se om der står det samme på dem som der gjorde i vores forrige prototyp, og det er ikke særlig ofte at komponenter ikke virker når de bliver sat i vores kredsløb. Men hvis vi selv har været skyld i at de ikke virker længere af forskellige årsager er det stædig det problem vi mener har størst mulighed for at være skyld i problemet af de overfor nævnte mulige problemer.

## 12.4 Endelige prototype

Det lykkedes os ikke at få sammensat vores kredsløb med vores konstruerede kanon-model.

Den endelige prototype for vores kredsløb kan findes i bilag B.

Prototypen for vores kanonkonstruktion kan findes i bilag C.

## 13 Slut afprøvning

## 14 Videreudvikling

## 15 Prisliste

### 15.1 Produktionsomkostninger

For at estimerer omkostninger antages det at der skal produceres 100 stykker legetøj. Ydermere antages det at de forskellige modstande der benyttes koster omtrent det samme og at kondensatorerne koster omtrent det samme

Få skrevet om hvorfor bolden ikke passerde

Tabel 3: Omkostningspris for prototype

Komponent	Stk. pr. produkt	Pris stk. [USD]	Kilde	Samlet pris [USD]
PCB	-	5.81	[20]	5.81
Resistorer	20	0.01	[1]	0.2
Kondensatorer	5	0.18	[26]	0.9
MCP601	5	0.36	[17]	1.8
HEF4001	1	0.18	[5]	0.18
BPW21	1	6.26	[29]	6.26
Steppermotor	1	31	[24]	31
DC motor	2	14	[14]	28
Arduino	2	30	[22]	60
Kanon-konstruktion	1	8.81	Estimat	8.81
Total pris	-	-	-	142.95

Den totale pris angivet på Tabel 15.1 svarer til omrent 970 DKK, hvilket er rigtig meget for et legetøj. Men der er væsentlige måder at sænke denne pris på. F.eks. i stedet for at benytte hele Arduino UNO benytter dens microcontroller ATmega328P. Disse kan fås til en ret lav prisleje på under 2 dollars (Se kilde: [16]). Hvilket sænker prisen med omrent 58 USD. Dette gør at et bedre estimat svarer til 84.95 USD som er på nuværende tidspunkt ækvivalent med 578.23 DKK. Hvilket er en mere rimelig pris.

## 15.2 Estimering af udsalgspris

En rimelig avance vurderer vi til at være på 30%, heraf bliver den samlede salgspris:

Tabel 4: Salgspris	
Omkostningspris	578.23 DKK
Avance	173.469 DKK
Pris uden moms	751.70 DKK
Pris med moms	939.625 DKK

## 15.3 Konkurrencedygtighed

Vores produkt minder ikke meget om nuværende alternativer til Angry Birds spillet, men det tætteste er nok modeller udviklet af LEGO. LEGO har lavet et Angry Birds spil som legetøj koncept, dog uden nogen avanceret affyringsmekanisme eller andet elektronik, hvor man kan affyrer fugle mod legoborge. Disse legomodeller kan koste hele vejen op til 700 DKK (kilde: [13]), men vi vurderer at vores produkt er i forhold til de dyre LEGOmodeller. Dog er det meget muligt at vores produkt bliver væsentligt dyre end 939.625 hvis man også skal gøre det ligeså æstetisk som LEGO's Angry birds.

## 16 Konklusion

## 17 Evaluering


## Referencer

- [1] AliExpress. "*10k resistor*". URL: [https://www.aliexpress.com/price/10k-resistor\\_price.html](https://www.aliexpress.com/price/10k-resistor_price.html) (sidst set 18. januar 2017). Kildekritik: digikey er en stor forhandler af elektroniske varer som gerne vil sælge så meget som muligt. Derfor kan der være mulighed for at prisen ikke inkludere moms og fragt. Udo over dette antages det at alle modstande koster det samme.
- [2] Arduino LLC. *Analog input*. URL: <https://www.arduino.cc/en/Tutorial/AnalogInput> (sidst set 1. maj 2017). Kildekritik: Denne hjemmeside er lavet af firmaet bag arduinoen og vi vurderer at de derfor har interesse til at kommunikere hvad arduinoen er i stand til korrekt til hobbyister og andre Arduino brugere.
- [3] Arduino LLC. "*Hello World!*" URL: <https://www.arduino.cc/en/Tutorial>HelloWorld> (sidst set 22. november 2016). Kildekritik: Denne hjemmeside er lavet af firmaet bag arduinoen og vi vurderer at de derfor har interesse til at kommunikere hvad arduinoen er i stand til korrekt til hobbyister og andre Arduino brugere.
- [4] Tom Igoe - Arduino. *One step at a time*. URL: <https://www.arduino.cc/en/Tutorial/StepperOneStepAtATime> (sidst set 28. april 2017).
- [5] Arrow. *HEF4001BT,652*. URL: <https://www.arrow.com/en/products/hef4001bt652/nexperia> (sidst set 13. maj 2017). Kildekritik: \*\*\*.
- [6] Centronic LTD. *SERIES BPW 21*. URL: <http://ticsante.u-strasbg.fr/lib/exe/fetch.php?media=0900766b800a603b.pdf> (sidst set 7. maj 2017).
- [7] CHINA YOUNG SUN LED TECHNOLOGY CO., LTD. *RED/GREEN/BLUE Triple Color LED white diffused lens (Common Cathode) - YSL-R596CR3G4B5WF12*. URL: <https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/LED/YSL-R596CR4G3B5W-F12.pdf> (sidst set 12. maj 2017).
- [8] Don Pettibone. *Re: How do I calculate the velocity of a projectile exiting an solenoid?* URL: <http://www.madsci.org/posts/archives/1998-08/897010420.Ph.r.html> (sidst set 27. marts 2017).
- [9] Electronics Tutorials. *555 Timer Tutorial*. URL: [http://www.electronics-tutorials.ws/waveforms/555\\_timer.html](http://www.electronics-tutorials.ws/waveforms/555_timer.html) (sidst set 8. maj 2017).


- [10] Fairchild Semiconductor Corporation. *12A, 100V, 0.200 Ohm, Logic Level, N-Channel Power MOSFET*. URL: [https://people.ece.cornell.edu/land/courses/ece4760/FinalProjects/s2012/tcj26\\_ecs227/tcj26\\_ecs227/F12N10L.pdf](https://people.ece.cornell.edu/land/courses/ece4760/FinalProjects/s2012/tcj26_ecs227/tcj26_ecs227/F12N10L.pdf) (sidst set 2. april 2017).
- [11] Per Holck, Jens Kraaer og Birgitte Merci Lund. *ORBIT A htx*. Skt. Pauls Gade 25, Århus, Danmark: Systime, 1930. Sider benyttet: 129.
- [12] Kingbright. *T-1 (3mm) INFRARED EMITTING DIODE*. URL: [http://www.mouser.com/ds/2/216/L-34F3BT\(Ver.14A\)-795135.pdf](http://www.mouser.com/ds/2/216/L-34F3BT(Ver.14A)-795135.pdf) (sidst set 1. maj 2017).
- [13] LEGO System A/S. *75826 King Pig's Castle*. URL: <https://www.lego.com/en-us/angrybirdsmovie/products/king-pig-castle-75826> (sidst set 13. maj 2017). Kildekritik: \*\*\*.
- [14] LEGO System A/S. *LEGO® Power Functions XL-Motor*. URL: <https://shop.lego.com/en-DK/LEGO-Power-Functions-XL-Motor-8882> (sidst set 13. maj 2017). Kildekritik: \*\*\*.
- [15] Mehdi Sadaghdar. *Just Try and Make Your Own Coil-Gun (Accelerator)*. URL: [https://youtu.be/mdZo\\_keUoEs](https://youtu.be/mdZo_keUoEs) (sidst set 27. marts 2017). Effekt estimering baseret ud fra de givet værdier ud fra el-diagrammet på 2:31.
- [16] Microchip. *ATmega328*. URL: <http://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATmega328> (sidst set 13. maj 2017). Kildekritik: \*\*\*.
- [17] Microchip. *"MCP601"*. URL: <http://www.microchip.com/wwwproducts/en/MCP601> (sidst set 18. januar 2017). Kildekritik: \*\*\*.
- [18] Microchip. *Peakdetector OPAMP rectifier*. URL: <http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01353A.pdf> (sidst set 28. april 2017). Relevante sider: 8 og 9.
- [19] Microchip Technology Inc. *2.7V to 6.0V Single Supply CMOS Op Amps - MCP601/1R/2/3/4*. URL: <http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21314g.pdf> (sidst set 12. maj 2017).
- [20] multi-cb. *"PCB price calculator"*. URL: <https://portal.multi-circuit-boards.eu/Customer/Index/1990438>. Kildekritik: Det er en estimering lavet af firmaet multi-cb så det er meget muligt at den estimerings-program de har benyttet er partisk i forhold til deres kommercielle interesser.
- [21] Nexperia. *HEF4001B*. URL: <http://assets.nexperia.com/documents/datasheet/HEF4001B.pdf> (sidst set 8. maj 2017).
- [22] RS Components. *Genuino Uno Rev3*. URL: <http://uk.rs-online.com/web/p/processor-microcontroller-development-kits/1240656/> (sidst set 13. maj 2017). Kildekritik: \*\*\*.

- [23] RS Components. *Hybrid stepper motors*. URL: <http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/12bb/0900766b812bb588.pdf> (sidst set 28. april 2017).
- [24] RS Components. *RS Pro Hybrid Stepper Motor 1.8°, 260mNm, 5 V dc, 1 A, 8 Wires*. URL: <http://uk.rs-online.com/web/p/stepper-motors/1918328/> (sidst set 13. maj 2017). Kildekritik: \*\*\*.
- [25] RS Components. *Silicon PIN Photodiode with Daylight Filter*. URL: <http://dk.rs-online.com/web/p/fotodioder/6547921/> (sidst set 1. maj 2017).
- [26] RS components. *"Panasonic 10nF Polyester Capacitor PET 250 V dc ±5% ECQE(F) Series Through Hole"*. URL: <http://uk.rs-online.com/web/p/polyester-film-capacitors/6224634/?searchTerm=622-4634&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E5> (sidst set 13. maj 2017). Kildekritik: Sandsynligvis er denne pris ikke inkluderet moms og fragt. Da RS components er en forhandler af elektroniske varer.
- [27] Texas Instruments. *H bridge*. URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/H\\_bridge](https://en.wikipedia.org/wiki/H_bridge) (sidst set 24. april 2017).
- [28] Texas Instruments. *xx555 Precision Timers*. URL: <http://www.ti.com/lit/gpn/ne555> (sidst set 8. maj 2017).
- [29] Verical. *BPW21R*. URL: [https://www.verical.com/pd/vishay-photodiode-BPW21R-234268?utm\\_source=FindChips&utm\\_medium=invListing&utm\\_campaign=FC2015](https://www.verical.com/pd/vishay-photodiode-BPW21R-234268?utm_source=FindChips&utm_medium=invListing&utm_campaign=FC2015) (sidst set 13. maj 2017). Kildekritik: \*\*\*.
- [30] Wikipedia. *Gausskanon*. URL: <https://da.wikipedia.org/wiki/Gausskanon> (sidst set 27. marts 2017).
- [31] Wikipedia. *L293D - Texas Instruments*. URL: <http://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf> (sidst set 24. april 2017).


## A Samlet kredsløb

 


## B Endelig prototype - kredsløb

 

 
## C Endelig prototype - kanonkonstruktion



## D PCB artwork til hastighedsensor

 


## E PCB artwork til arduino shield

 

Måske  
skul-  
le vi  
over-  
veje at  
lave  
et nyt  
billede  
med  
sam-  
lede  
kabler

## F Fumlebrætmodel anden del

 

## G Program til Arduino

---

---

## H Logbog